

Tên: Trần Nguyễn Quốc Cường

Lớp: SE 7209

11.9.

a)  $A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$A\bar{B}C$	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$
1	1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	1	1

b)  $A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C = (A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C}) + \bar{A}\bar{B}C$

A	B	C	$A\bar{B}C$	$A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$
1	1	1	0	1
1	1	0	0	0
1	0	1	0	0
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	0	0	1

2) Phân tích hàm logic  
 $z = (A\bar{B} + \bar{B}C)$

Lớp 2 học 1

A	B	C	$B\bar{C}$	$\bar{B}C$	$B\bar{C} + \bar{B}C$	$z = (B\bar{C} + \bar{B}C)$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

d)  $(A+B)(A+C)(\bar{A}+\bar{B})$

A	B	C	A+B	A+C	$\bar{A}+\bar{B}$	$(A+B)(A+C)(\bar{A}+\bar{B})$
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0

Tên: Trần Nguyễn Quốc Cường

Ngày: 15/10/2023

11.2

$$a) \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B + C \cdot D \cdot E + \overline{C} \cdot D \cdot E + E \cdot \overline{C} \cdot D$$

$$= \overline{A}(\overline{B} + B) + DE(C + \overline{C} + \overline{C})$$

$$= \overline{A} \cdot 1 + DE(1 + 0)$$

$$b) \overline{A} \cdot B + \overline{A} \cdot C + B \cdot C$$

$$= \overline{A}(B + C + B) = \overline{A}(B + C) = \overline{A} \cdot B + \overline{A} \cdot C$$

$$c) (L \cdot M \cdot N) \cdot (\overline{A} \cdot B) \cdot (C \cdot D \cdot E) \cdot (M \cdot N \cdot L)$$

$$= (L \cdot L) \cdot (M \cdot M) \cdot (N \cdot N) \cdot (\overline{A} \cdot B) \cdot (C \cdot D \cdot E)$$

$$= (L \cdot M \cdot N) \cdot (\overline{A} \cdot B) \cdot (C \cdot D \cdot E)$$

$$= L \cdot M \cdot N \cdot \overline{A} \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E$$

$$d) \overline{F} \cdot (K + R) + S \cdot V + W \cdot \overline{X} + V \cdot S + \overline{X} \cdot W + (R + K) \cdot F$$

$$= (\overline{F} \cdot S) \cdot (S + S) + W \cdot (\overline{X} + \overline{X}) + (R + K) \cdot (F + F)$$

$$= F \cdot R + F \cdot K + V \cdot S + W \cdot \overline{X}$$

11.3. De Morgan  $\overline{\overline{A} \cdot B} = \overline{\overline{A}} \cdot \overline{\overline{B}} \Rightarrow \overline{\overline{A} \cdot B} = A \cdot B$

$$a) \overline{F} = \overline{V + A + C} = \overline{V} \cdot \overline{A} \cdot \overline{C}$$

$$b) \overline{F} = \overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D}} = \overline{\overline{A \cdot B \cdot C \cdot D}}$$

11.4.

$$a) \overline{A} = S \cdot T + V \cdot W + R \cdot S \cdot T$$

$$\overline{A} = S \cdot T \cdot (R + T) + V \cdot W$$

$$\overline{A} = S \cdot T + V \cdot W$$



Lớp: SE-2019

Tên: Trần Nguyễn Quốc Cường

Lớp: SE-2019

$$a) A = TUV + XY + Y$$

$$A = T.U.V + (X+1)Y$$

$$A = TUV + Y$$

$$c) A = F.(E + F + G)$$

$$A = F.E + F.F + F.G$$

$$A = F.E + F + F.G$$

$$d) A = (P.Q + R + S.T).T.S$$

$$A = (P.Q.T + R.T + S.T.T).S$$

$$A = (P.Q.T + R.T + S.T).S$$

$$A = P.Q.T.S + R.T.S + S.T.S$$

$$A = P.Q.T.S + R.T.S + T$$

$$e) A = \overline{D} \overline{D} E$$

$$A = D + D + \overline{E}$$

$$A = D + \overline{E}$$

$$f) A = X.(W + X + \overline{Y + Z}).Z$$

$$A = WXYZ + XYZ + XZ(\overline{Y+Z})YZ$$

$$A = WYZ + XYZ + YZ$$

$$g) A = (B.E + C + F).C$$

$$A = B.E.C + C.C + F.C$$


$$A = B.E.C + C + F.C$$

11.5

17.6. Tìm biểu thức logic

$$\text{FOR: } \bar{x}y + x\bar{y} \quad \text{AND} \quad \Rightarrow [(\text{NOT } x) \text{ OR } y] \text{ AND } [x \text{ OR } (\text{NOT } y)]$$

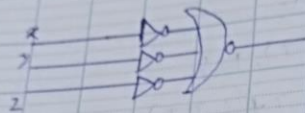17.6.  
 $\text{NOR: } x + y \Rightarrow \overline{x + y} = \bar{x} \cdot \bar{y} \leftarrow \text{AND}$



17.7.

$$\text{NAND}(x, y, z, m) = \overline{xyzm}$$

17.8.

a) 9 numbers:

0  $\rightarrow$  0000 (light up with  $z_1, z_2, z_3, z_5, z_6, z_7$ )

1  $\rightarrow$  0001 (light up with  $z_3, z_8$ )

2  $\rightarrow$  0010 (light up with  $z_1, z_3, z_4, z_5, z_7$ )

3  $\rightarrow$  0011 ( $z_1, z_3, z_4, z_6, z_7$ )

4  $\rightarrow$  0100 ( $z_1, z_3, z_4, z_6, z_7$ )

5  $\rightarrow$  0101 ( $z_1, z_2, z_4, z_6, z_7$ )

6  $\rightarrow$  0110 ( $z_2, z_4, z_5, z_6, z_7$ )

7  $\rightarrow$  0111 ( $z_1, z_3, z_6$ )

8  $\rightarrow$  1000 ( $z_7$ ) 9  $\rightarrow$  1001 ( $z_1, z_2, z_3, z_4, z_6$ )



Q. Draw Karnaugh Map Cells

Other unused combinations from 1010 to 1111 (No light)

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	$z_1$	$z_2$	$z_3$	$z_4$	$z_5$	$z_6$	$z_7$
0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1
0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

- list
- b) SOP is ~~list~~ all combinations ~~to~~ that produce an output of 1
- c) POS is list all combinations that produce an output of 0